
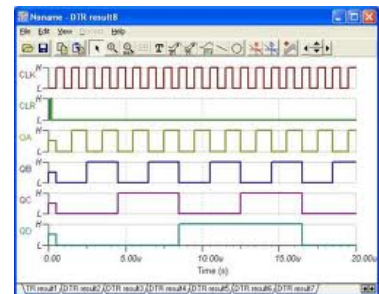
 


1^{ère} Année GSEII

Circuits Reprogrammables & Conception des Circuits Intégrés Numériques En VHDL

TRAVAUX PRATIQUES

 TP-4 : Simulation, Synthèse et Implémentation FPGA



Pr : Anass MANSOURI

SOMMAIRE

1 - Présentation du TP

2 - Spécification du TP

2-1 Décodeur 7-segments

2-2 Le compteur BCD en VHDL

2-3 Diviseur de fréquence

2-4 Multiplexeur Temporel et afficheur

2-5 Architectures Top

3- Annexes

1 - Présentation du TP

Ce TP consiste à spécifier, simuler puis synthétiser et finalement implémenter sur un circuit FPGA un compteur BCD (logique synchrone) et un décodeur 7-segments en VHDL (logique combinatoire).

- Vérifier le compteur par simulation logique (ModelSim).
- Synthétiser le projet complet sur Quartus.
- Implémenter le projet sur la carte DE2-70 d'ALTERA.


Ce TP doit afficher un compteur de 0 à 999 sur les afficheurs 7-segments de la carte de démonstration DE2-70.

Malgré sa simplicité, ce TP permet de mettre en œuvre l'essentiel de la méthodologie et des outils de conception.


2 - Spécification du TP

L'horloge d'entrée du FPGA est une horloge de 27 MHz ou bien de 50 MHz. On désire compter de 000 à 999 au rythme d'une incrémentation toutes les « N » millisecondes, N étant paramétrable à l'instanciation par un paramètre « generic » : N. Le compteur doit repasser à 000 lorsque l'on se trouve à 999.

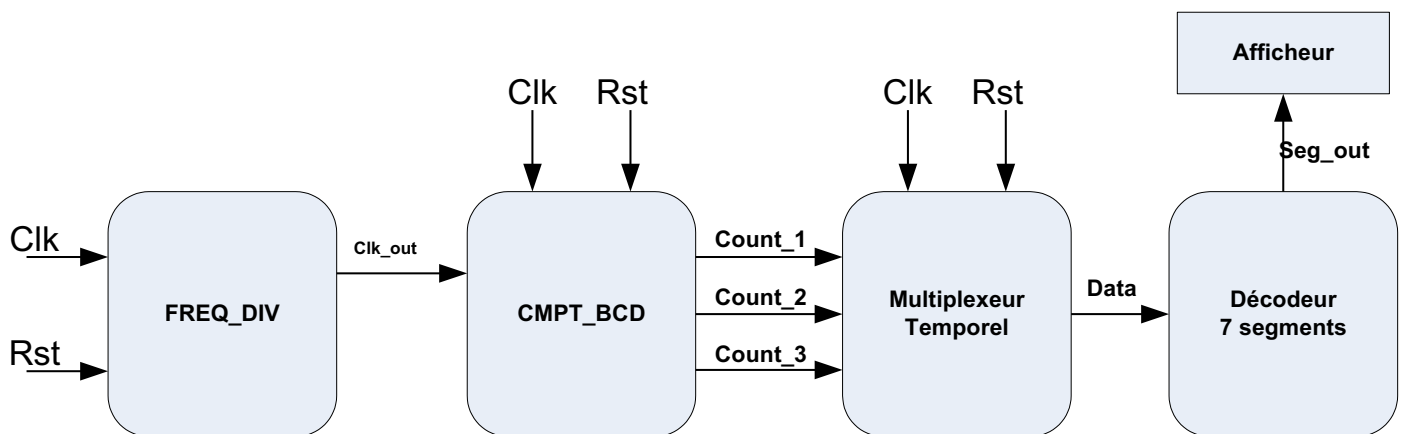Voici le schéma descriptif de la fonctionnalité demandée :



 Le bloc **FREQ_DIV** fournit un signal **Clk_out** actif (niveau logique '1') toutes les 1 millisecondes durant un cycle d'horloge à 27 MHz ou à 50 MHz.



Le signal **Clk_out** arrive sur un port d'entrée du bloc **CMPT_BCD** et doit être utilisé pour réaliser l'incréméntation du compteur toutes les per_ms.

Il est hors de question d'utiliser **Clk_out** comme horloge (l'horloge est toujours Clk, l'horloge principale !!!) Il vous faudra réaliser un test sur l'état de **Clk_out**.


Le compteur BCD a 3 ports de sortie : un pour les unités, un pour les dizaines et un pour les centaines. Chacun de ces ports est bien sûr codé sur 4 bits, afin de pouvoir compter de 0 à 9 inclus ... (et pas au-delà).

Ces ports sont ensuite encodés par le bloc **SEVEN_SEG** pour pouvoir être affichés sur les afficheurs 7 segments de la carte DE2-70 Board. On notera que l'afficheur est multiplexé temporellement : on alterne rapidement les trois valeurs en conjonction avec un vecteur de sélection qui active un afficheur à la fois. Grâce à la persistance rétinienne, on a l'impression d'un affichage simultané des quatre chiffres.

 2-1 Décodeur 7-segments

Voici le fonctionnement d'un afficheur 7-segments :

Les segments sont traditionnellement identifiés par les valeurs de 0 à 6. Dans notre module, la sortie est un vecteur croissant de 1 à 7 correspondant aux segments 0 à 6.



De plus, nous avons une entrée de sélection de polarité « Pol » :

Pol = 1 signifie des afficheurs actifs niveau 1

Pol = 0 signifie des afficheurs actifs niveau 0

Ainsi, pour afficher le chiffre 1, on devra établir SegOut = 0110000 si Pol=1 et 1001111 si Pol=0.

Question :

- Créer les quarts répertoires (src, Test_bench, Modelsim, Quartus).
- Faire la description VHDL du module. Simuler le bloc en Modelsim.
- Ecrire un Script de compilation et de simulation.
- Lancer une synthèse Quartus de votre code, interpréter les résultats.
- Implémenter et valider le bloc **SEVEN_SEG** sur FPGA.

2- 2 Le compteur BCD en VHDL

Codez un compteur BCD qui compte toutes les N x 1 ms de 000 à 999. N'oubliez pas que le compteur doit repasser à 000 lorsque l'on est à la valeur 999...

Question :

- Créer les quarts répertoires (src, Test_bench, Modelsim, Quartus).
- Faire la description VHDL du module. Simuler le bloc en Modelsim.
- Ecrire un Script de compilation et de simulation.
- Lancer une synthèse Quartus de votre code, interpréter les résultats.
- Pourquoi on ne peut pas valider le boc sur FPGA.

2- 3 Diviseur de fréquence

Le bloc **FREQ_DIV** permet de diviser la fréquence de l'horloge de l'entrée et fournit un signal **Clk_out** actif (niveau logique '1') toutes les 1 millisecondes. Ce bloc permet de rendre l'affichage des résultats de comptage visible sur FPGA, donc sa mission principale seulement de faciliter le processus de validation sur FPGA.

Question :

- Créer les quarts répertoires (src, Test_bench, Modelsim, Quartus).
- Faire la description VHDL du module. Simuler le bloc en Modelsim.
- Ecrire un Script de compilation et de simulation.
- Lancer une synthèse Quartus de votre code, interpréter les résultats.
- Valider le bloc sur FPGA, la sortie Clk_out doit être connecté vers une LED de la carte DE2-70 board.

2- 4 Multiplexeur Temporel et afficheur

Ce bloc permet la multiplication temporelle de la sélection des afficheurs 7-segments, c-a-d on alterne rapidement les trois valeurs en conjonction avec un vecteur de sélection qui active un afficheur à la fois. Grâce à la persistance rétinienne, on a l'impression d'un affichage simultané des quatre chiffres. Ce multiplexage temporel est assuré par le bloc **Temp_MUX**


Le bloc Afficheur permet la gestion d'accès vers les afficheurs 7-segments da la carte DE2-70 board.

Question :

- Créer les quarts répertoires (src, Test_bench, Modelsim, Quartus).
- Faire la description VHDL du module. Simuler le bloc en Modelsim.
- Ecrire un Script de compilation et de simulation.
- Lancer une synthèse Quartus de votre code, interpréter les résultats.
- Implémenter et valider le bloc **SEVEN_SEG sur FPGA.**

2- 5 Architectures Top

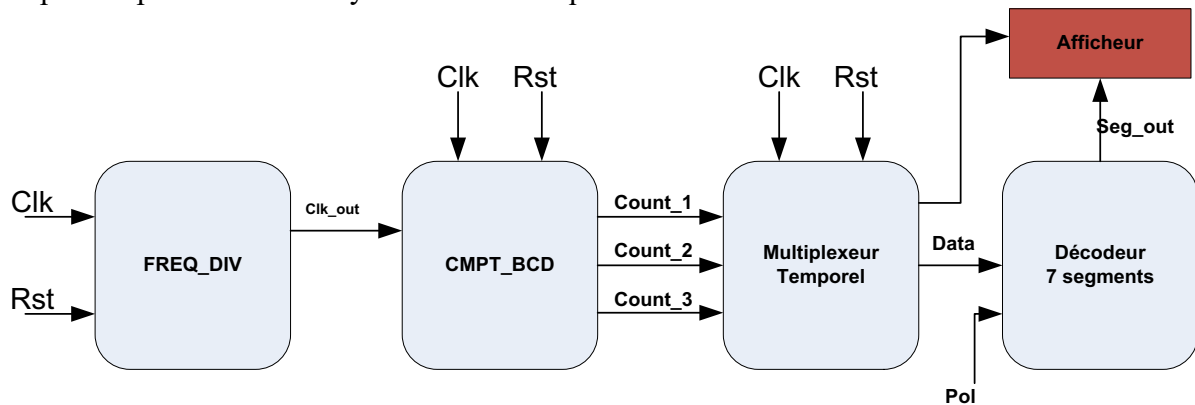Assemblez le décodeur, le compteur BCD, le diviseur de fréquence et le multiplexeur temporelle pour réaliser le système électronique sur FPGA.



Question :

- Créer les quarts répertoires (src, Test_bench, Modelsim, Quartus).
- Faire la description VHDL du module. Simuler le bloc en Modelsim.
- Ecrire un Script de compilation et de simulation.
- Lancer une synthèse Quartus de votre code, interpréter les résultats.
- Implémenter et valider le système **sur FPGA**.

3- Annexe

1- Squelette d'écriture d'un programme en VHDL

```
--*****--
--                               ENSA FES                               --
--                               Filière :                               --
--*****--
--Title       : Le nom du programme
--TP          : Le nom du TP
--Block       : Le nom du bloc
--*****--
--File        : Le nom du fichier
--Authors     : Le nom du binôme
--Created     : La date de création
--*****--
--Description :
--
--*****--
--                               Used Libraries                          --
--*****--
--                               ENTITY Declaration                      --
--*****--
--                               RTL Description                         --
--*****--
```